 


## PHẦN I:

### Câu 2:

Xác định bảng phân vùng địa chỉ cho các tín hiệu chọn chip (/CS) ứng với mạch giải mã địa chỉ sau:



- Để 74HC138 hoạt động thì các chân cho phép phải tích cực:

+  $G1=1 \Rightarrow A14, A15=1$


+  $G2A, G2B=1 \Rightarrow /G2A, /G2B=0$

- Đường A11, 12, 13 nối vào các chân điều khiển A, B, C nên vùng bộ nhớ được quy định bởi 11 đường địa chỉ còn lại (A0-A10) có dung lượng  $2^{11}=2048$  b

A15	A14	A13	A12	A11	A10	...	A0	Địa chỉ HEX	chân chọn chip
1	1	0	0	0	x		x	C000- C7FF	/CS0
1	1	0	0	1	x		x	C800- CFFF	
1	1	0	1	0	x		x	D000- D7FF	
1	1	0	1	1	x		x	D800- DFFF	
1	1	1	0	0	x		x	E000- E7FF	/CS1
1	1	1	0	1	x		x	E800- EFFF	/CS2
1	1	1	1	0	x		x	F000- F7FF	/CS3
1	1	1	1	1	x		x	F800- FFFF	/CS4
 
### Câu 3:

Xác định bảng phân vùng địa chỉ cho các tín hiệu chọn chip (/CS) ứng với mạch giải mã địa chỉ sau:



-A15=1

-A12, 13, 14 -A, B, C

-A0-A11 (12 đường)  $\Rightarrow 2^{12}=4096$  byte

A15	A14	A13	A12	A11	...	A0	Địa chỉ hex	chip
1	0	0	0	x		x	8000- 8FFF	/CS0
1	0	0	1	x		x	9000- 9FFF	/CS1
1	0	1	0	x		x	A000- AFFF	/CS2
1	0	1	1	x		x	B000- BFFF	/CS3
1	1	0	0	x		x	C000- CFFF	
1	1	0	1	x		x	D000- DFFF	
1	1	1	0	x		x	E000- EFFF	
1	1	1	1	x		x	F000- FFFF	

### Câu 8:

Dùng vi mạch 74138 và các cổng logic cần thiết để thiết kế mạch giải mã địa chỉ cho kit 8051 với 1 chip RAM 16KB và 2 chip RAM 8KB. Xác định rõ vùng địa chỉ cho mỗi chip.

+ RAM 16KB =  $2^{14}$  byte  $\rightarrow$  14 đường địa chỉ (A0- A13)


+ RAM 8KB =  $2^{13}$  byte  $\rightarrow$  13 đường địa chỉ (A0- A12)

$\rightarrow$  Chọn phân vùng 16KB:

+ Đưa các đường địa chỉ A0-A13 đến các RAM 16KB, A0-A12 đến mỗi RAM 8KB

+ 2 đường địa chỉ cao A14, A15 đưa đến bộ giải mã 3-8 (74138)

A15	A14	A13	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn	CHIP
0	0	X		X	1000-3FFF	/CS0	RAM 16KB
0	1	X		X	4000-5FFF 6000- 7FFF	/CS1	RAM 8KB-1
1	0	X		X	8000-9FFF A000- BFFF	/CS2	RAM 8KB-2

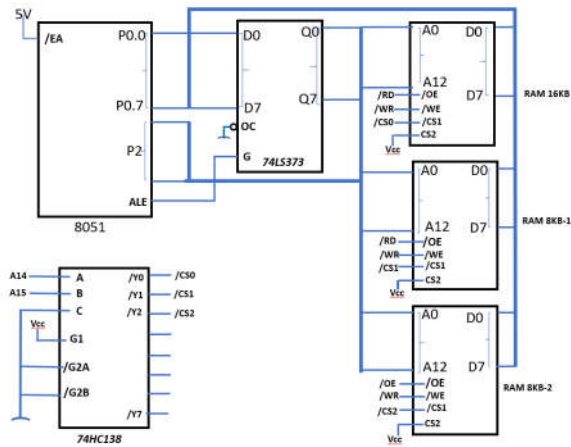

### Câu 9:


Dùng vi mạch 74138 và các cổng logic cần thiết để thiết kế mạch giải mã địa chỉ cho kit 8051 với 2 chip RAM 8KB và 2 chip RAM 4KB. Xác định rõ vùng địa chỉ cho mỗi chip.

-RAM 8KB =  $2^{13}$  byte -> Có 13 đường địa chỉ (A0- A12)

-RAM 4KB =  $2^{12}$  byte -> Có 12 đường địa chỉ (A0- A11)

-> Chọn vùng địa chỉ 8KB.

A15	A14	A13	A12	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn	CHIP
0	0	0	X		X	0000-1FFF	/CS0	RAM 8KB-1
0	0	1	X		X	2000-3FFF	/CS1	RAM 8KB-2
0	1	0	X		X	4000-4FFF 5000-5FFF	/CS2	RAM 4KB-1
0	1	1	X		X	6000-6FFF 7000-7FFF	/CS3	RAM 4KB-2

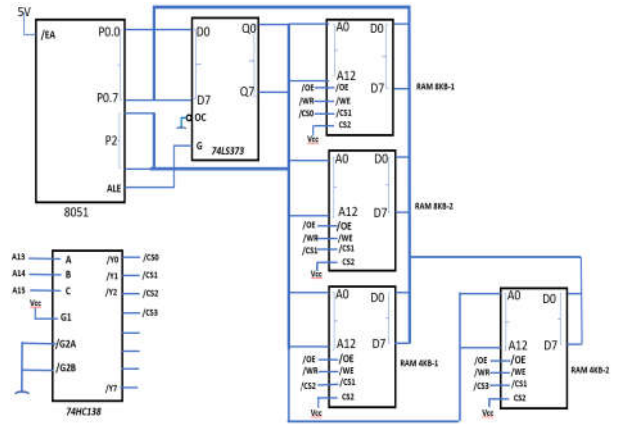

### Câu 10:

a. Hãy vẽ bảng địa chỉ (bảng phân vùng địa chỉ) bộ nhớ cho 4 chip RAM, mỗi chip 2KB, biết địa chỉ bắt đầu là C000H.


b. Hãy thiết kế mạch giải mã địa chỉ cho 4 chip RAM này dùng IC 74138 và các cổng logic cần thiết.

Giải:

a. RAM 2KB =  $2^{11}$  byte -> 11 đường địa chỉ (A0-A10).

A15	A14	A13	A12	A11	A10	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn
1	1	0	0	0	X		X	C000 - C7FF	/CS0
1	1	0	0	1	X		X	C800-CFFF	/CS1
1	1	0	1	0	X		X	D000-D7FF	/CS2
1	1	0	1	1	X		X	D800-DFFF	/CS3

b.

 

### Câu 12:


a. Hãy vẽ bảng địa chỉ (bảng phân vùng địa chỉ) bộ nhớ cho 4 chip RAM, mỗi chip 2KB, biết địa chỉ bắt đầu là 4000H.

b. Hãy thiết kế mạch giải mã địa chỉ cho 4 chip

Giai:

a/ RAM 2KB =  $2^{11}$  byte -> 11 đường địa chỉ (A0-A10)

A15	A14	A13	A12	A11	A10	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn
0	1	0	0	0	X		X	4000-47FF	/CS0
0	1	0	0	1	X		X	4800-4FFF	/CS1
0	1	0	1	0	X		X	5000-57FF	/CS2
0	1	0	1	1	X		X	5800-5FFF	/CS3

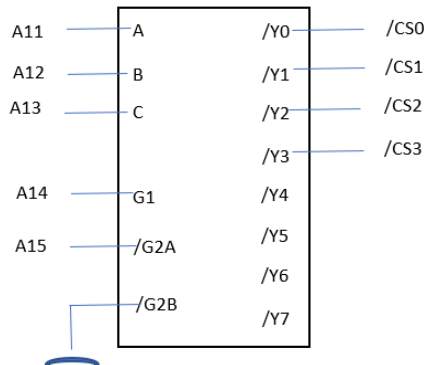

Câu 15:

Thiết kế mạch giải mã địa chỉ dùng IC 74138 tạo tín hiệu chọn chip cho các bộ nhớ RAM theo bảng phân vùng địa chỉ sau:

Tín hiệu chọn chip (tích cực mức 0)	Vùng địa chỉ (Hex)
/CS0	0000H , 0FFFH
/CS1	1000H , 1FFFH
/CS2	2000H , 3FFFH
/CS3	4000H , 7FFFH

Từ bảng phân vùng suy ra có:


-2 RAM 4KB =  $2^{12}$  byte -> 12 đường địa chỉ (A0-A11)

-1 RAM 8KB

-1 RAM 16KB

A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn	CHIP
0	0	0	0	0	0	X		X	0000-0FFF	/CS0	RAM 4KB

-> Chọn phân vùng 4KB

 

Câu 16:


Sử dụng IC 74138 và các cổng logic cần thiết để thiết kế mạch giải mã địa chỉ tạo tín hiệu chọn chip (tích cực mức thấp) theo bảng phân vùng địa chỉ sau (không quan tâm đến đặc tính truy xuất):

Tín hiệu chọn chip	Vùng địa chỉ
$\overline{CS0}$	8000H , 83FFFH
$\overline{CS1}$	8400H , 87FFFH
$\overline{CS2}$	8800H , 8BFFFH
$\overline{CS3}$	8C00H , 8FFFFH

Từ bảng phân vùng suy ra có:

- 4 CHIP 1KB =  $2^{10}$  byte -> có 10 đường địa chỉ (A0-A9)

A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn
1	0	0	0	0	0	X		X	8000-83FF	/CS0
1	0	0	0	0	1	X		X	8400-87FF	/CS1
1	0	0	0	1	0	X		X	8800-8BFF	/CS2
1	0	0	0	1	1	X		X	8C00-8FFF	/CS3

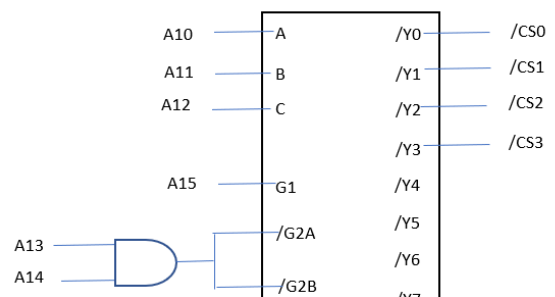

**Câu 17:**


Sử dụng IC 74138 và các cổng logic cần thiết để thiết kế mạch giải mã địa chỉ tạo tín hiệu chọn chip (tích cực mức thấp) theo bảng phân vùng địa chỉ sau (không quan tâm đến đặc tính truy xuất):

Tín hiệu chọn chip	Vùng địa chỉ
$\overline{CS0}$	2000H , 23FFH
$\overline{CS1}$	2400H , 27FFH
$\overline{CS2}$	2800H , 2BFFH

Từ bảng phân vùng suy ra có:

- 3 CHIP 1KB=  $2^{10}$  byte-> có 10 đường địa chỉ(A0- A9)

A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn
0	0	1	0	0	0	X		X	2000-23FF	/CS0
0	0	1	0	0	1	X		X	2400-27FF	/CS1
0	0	1	0	1	0	X		X	2800-2BFF	/CS2

 

**Câu 20:**


Thiết kế mạch giải mã địa chỉ tạo tín hiệu chọn chip (tích cực mức thấp) cho các bộ nhớ RAM theo bảng phân vùng địa chỉ:

Tín hiệu chọn chip	Vùng địa chỉ
$\overline{CS0}$	0000H , 3FFFH
$\overline{CS1}$	4000H , 7FFFH
$\overline{CS2}$	8000H , BFFFH

Từ bảng phân vùng suy ra có:

- 3 CHIP 16KB=  $2^{14}$  byte-> có 14 đường địa chỉ(A0- A13)

A15	A14	A13	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn
0	0	X		X	0000-3FFF	/CS0
0	1	X		X	4000-7FFF	/CS1
1	0	X		X	8000-BFFF	/CS2

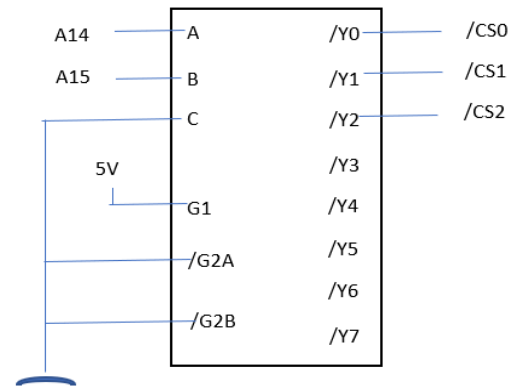


**Câu 23:**

Thiết kế mạch giải mã địa chỉ tạo tín hiệu chọn chip cho 4 RAM 16KB. Xác định rõ vùng địa chỉ cho mỗi RAM.

- 4 RAM 16KB=  $2^{14}$  byte-> có 14 đường địa chỉ(A0- A13)

A15	A14	A13	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn
0	0	X		X	0000-3FFF	/CS0
0	1	X		X	4000-7FFF	/CS1
1	0	X		X	8000-BFFF	/CS2
1	1	X		X	C000- FFFF	/CS3

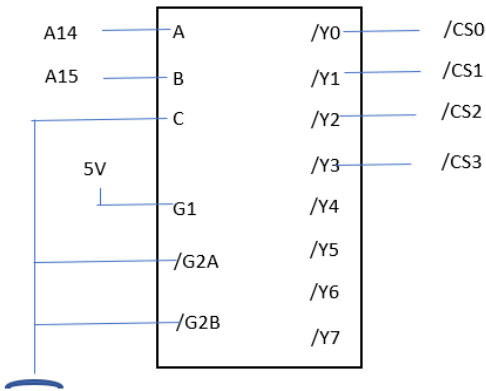

**Câu 25:**

Thiết kế mạch giải mã địa chỉ tạo tín hiệu chọn chip (tích cực mức thấp) cho các bộ nhớ RAM theo bảng phân vùng địa chỉ:

Tín hiệu chọn chip	Vùng địa chỉ
$\overline{CS0}$	0000H , 0FFFH
$\overline{CS1}$	1000H , 2FFFH
$\overline{CS2}$	3000H , 6FFFH
$\overline{CS3}$	7000H , EFFFH

Từ bảng phân vùng suy ra có:

+ 1 RAM 4KB =  $2^{12}$  byte-> Có 12 đường địa chỉ(A0- A11)


+1 RAM 8KB

+ 1 RAM 16KB

+1 RAM 32KB

→ Chọn phân vùng 4KB

A15	A14	A13	A12	A11	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn	CHIP
0	0	0	0	X		X	0000 - 0FFF	/CS0	RAM 4KB
0	0	0	1	X		X	1000-2FFF	/CS1	RAM 8KB
0	0	1	1	X		X	3000-6FFF	/CS2	RAM 16KB
0	1	1	1	X		X	7000-EFFF	/CS3	RAM 32KB

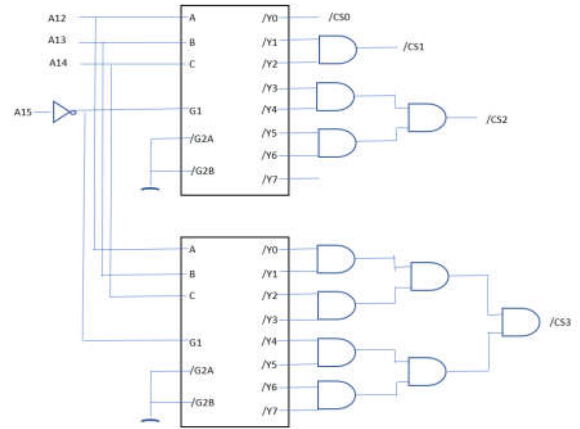

**Câu 27:**

Dùng vi mạch 74138 và các cổng logic cần thiết để thiết kế mạch giải mã địa chỉ cho kit 8051 với 2 chip RAM 16KB và 2 chip RAM 8KB. Xác định rõ vùng địa chỉ cho mỗi chip.

+ RAM 16KB=  $2^{14}$  byte-> có 14 đường địa chỉ(A0- A13)

+RAM 8KB=  $2^{13}$  byte-> có 13 đường địa chỉ(A0- A12)

Chọn phân vùng 16KB

A15	A14	A13	...	A0	Địa chỉ	Chân chọn	CHIP
0	0	X		X	0000 - 3FFF	/CS0	RAM 16KB-1
0	1	X		X	4000- 7FFF	/CS1	RAM 16KB-2
1	0	X		X	8000- 9FFF A000- BFFF	/CS2	RAM 8KB-1
1	1	X		X	C000-DFFF E000- FFFF	/CS3	RAM 8KB-2

